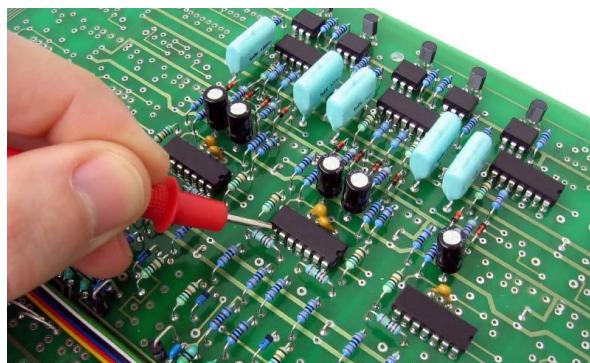


پژوههای کاربردی

الکترونیک

مولفین: محمد مقاری - محمود براتی



سرشناسه : مقاری، محمد، ۱۳۶۱

عنوان و نام پدیدآور : پژوهش‌های کاربردی الکترونیک / محمد مقاری - محمود براتی

مشخصات نشر : تهران: سها دانش: ۱۳۹۳

مشخصات ظاهری : ۲۴۰ ص.: مصور، جدول، نمودار

شابک : 978-600-181-128-9

وضعیت فهرستویسی : فیای مختصر

یادداشت : این مدرک در آدرس <http://opac.nlai.ir> قابل دسترسی است.

شناسه افزوده : براتی، محمود

شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۱۳۵۷۷

مرکز پخش: میدان انقلاب، اول کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، روبروی دانشگاه علمی کاربردی، بن بست اول پلاک ۴ واحد ۱



تلفن و فکس : ۰۶۶۵۶۹۸۸۱-۳

همراه : ۰۹۱۲۱۲۶۱۴۱۹

عنوان کتاب..... پژوهش‌های کاربردی الکترونیک

متوجه محمد مقاری - محمود براتی

ناشر انتشارات سها دانش (عضو انجمن ناشران دانشگاهی)

سال چاپ ۱۳۹۹

نوبت چاپ دوم

تیراز ۱۰۰ نسخه

قیمت ۴۰۰۰۰ ریال

ISBN : 978-600-181-128-9

فروشگاه نیوکیت: تهران، خیابان جمهوری، بین حافظ و سی تیر، کوچه آلیک، پلاک ۶
تلفن: ۰۶۷۰۹۰۷۷ فکس: ۶۶۷۱۳۳۳۳

sohadanesh_pub
@sohadanesh_pub



فروشگاه آنلاین: www.sohadanesh.ir

فهرست کتاب

Contents

۱	۱-۱) پروژه ۱: تست برق.....
۱۱	۱-۲) پروژه ۲: اتصال کوتاه با تری!
۱۵	۱-۳) پروژه ۳: ساخت اولین مدار.....
۱۵	۱-۳-۱) روشن کردن یک الای دی.....
۱۷	۱-۴) پروژه ۴: تغییر دادن ولتاژ.....
۱۸	۱-۴-۱) تغییر دادن نور الای دی (دیمیر).....
۲۰	۱-۴-۲) ولتاژ مصرفی توسط هادی.....
۲۱	۱-۴-۳) مقدار مقاومت موردنیاز برای الای دی.....
۲۲	۱-۴-۴) محاسبه جریان عبوری در پروژه زبان.....
۲۲	۱-۴-۵) محاسبه توان.....
۲۳	۱-۵) پروژه ۵: ساختن با تری.....
۲۵	۱-۶) پروژه ۶: یک مدار سوئیچینگ ساده.....
۲۶	۱-۶-۱) مشکلات در هنگام اتصال دادن.....
۲۷	۱-۶-۲) اصول عملکرد کلیدها.....
۳۰	۱-۷) پروژه ۷: راه اندازی الای دی با استفاده از رله.....
۳۱	۱-۷-۱) آماده کردن آداتپور AC.....
۳۲	۱-۷-۲) آشنایی با رله.....
۳۴	۱-۷-۳) ساختمان داخل رله.....
۳۶	۱-۸) پروژه ۸: ساخت نوسان ساز با استفاده از رله.....
۳۷	۱-۸-۱) افزودن خازن به مدار.....
۳۹	۱-۸-۲) ساخت مدار روی برد بورد.....
۴۲	۱-۹) پروژه ۹: زمان و خازن.....
۴۵	۱-۱۰) پروژه ۱۰: سوئیچینگ با استفاده از ترانزیستور.....
۴۷	۱-۱۰-۱) سوئیچینگ با استفاده از انگشت.....
۴۸	۱-۱۰-۲) ترانزیستورهای NPN و PNP.....
۴۹	۱-۱۰-۳) اصول ترانزیستور NPN.....
۵۰	۱-۱۰-۴) اصول کلی زیر را در مورد همه ترانزیستورها رعایت کنید.....
۵۱	۱-۱۰-۵) بررسی جریان در ترانزیستور.....
۵۴	۱-۱۱) پروژه ۱۱: یک پروژه ماژول.....
۵۵	۱-۱۱-۱) ساختمان ترانزیستورهای تک پیوندی قابل برنامه ریزی.....

۶۳.....	پروژه ۱۲: اتصال دو قطعه سیم به یکدیگر با استفاده از لحیم کاری.....
۶۶.....	مشخص کردن خروجی های آدپتور.....
۶۸.....	(۱۲-۱) پروژه ۱۳: الای دی.....
۷۱.....	(۱-۱۲-۱) بورد سوراخ دار (فیبر سوراخ دار).....
۷۲.....	(۱۳-۱) پروژه ۱۴: مدار چشمک زن.....
۷۸.....	(۱-۱۳-۱) عمر باتری.....
۷۹.....	(۱۴-۱) پروژه ۱۵: مرور آلارم نفوذ.....
۷۹.....	(۱-۱۴-۱) سنسور مگنت سوئیچ.....
۸۰.....	(۲-۱۴-۱) استفاده از ترانزیستور در مدار آلارم.....
۸۲.....	(۳-۱۴-۱) رله خود نگه دار.....
۸۴.....	(۴-۱۴-۱) جلوگیری از ولتاژ معکوس.....
۸۵.....	(۵-۱۴-۱) مطالبی در مورد دیودها.....
۸۵.....	(۶-۱۴-۱) تکمیل مدار آلارم.....
۸۶.....	(۷-۱۴-۱) مونتاز روی فیبر سوراخ دار.....
۸۷.....	(۸-۱۴-۱) چهار اشتباه رایج در مورد فیبرهای سوراخ دار.....
۹۰.....	(۹-۱۴-۱) کلیدها و ورودی های مدار آلارم.....
۹۲.....	(۱۰-۱۴-۱) نحوه نصب سوئیچ ها.....
۹۴.....	(۱۱-۱۴-۱) لحیم کاری سوئیچ ها.....
۹۶.....	(۱۲-۱۴-۱) چیپ های مدار مجتمع.....
۹۹.....	(۱۳-۱۴-۱) سوکت آی سی.....
۹۹.....	(۱۴-۱۴-۱) الای دی نمایش اعداد.....
۱۰۱.....	(۱۵-۱) پروژه ۱۶: تولید پالس.....
۱۰۶.....	(۱-۱۵-۱) مدار داخلی آی سی ۵۵۵ (مونو استابل).....
۱۰۸.....	(۲-۱۵-۱) علت مفید بودن تایمر ۵۵۵ چیست؟.....
۱۰۹.....	(۳-۱۵-۱) محدودیت های تایمر ۵۵۵.....
۱۱۰.....	(۱۶-۱) پروژه ۱۷: ساخت تن صدا.....
۱۱۱.....	(۱-۱۶-۱) مدار داخلی تایمر ۵۵۵ (آ-استابل).....
۱۱۲.....	(۲-۱) یکسان نبودن زمان ON/OFF تایمر در مد آ-استابل.....
۱۱۴.....	(۳-۱۶-۱) اصلاح مد آ-استابل.....
۱۱۵.....	(۴-۱۶-۱) اتصال زنجیره ای چیپ ها.....
۱۱۷.....	(۱۷-۱) پروژه ۱۸: تایمر.....
۱۲۱.....	(۱-۱۷-۱) تولید پالس.....
۱۲۲.....	(۲-۱۷-۱) اصلاحات.....

۱۲۲	تایمر ۵۵۵ در مد بی استابل.....	(۳-۱۷-۱)
۱۲۶	استفاده از تست عکس العمل.....	(۴-۱۷-۱)
۱۲۷	(۱۸-۱) پروژه ۹: یادگیری منطق ها.....	
۱۳۰	گیت های منطقی اساسی.....	(۱-۱۸-۱)
۱۳۵	مدارهای مجتمع TTL و CMOS.....	(۲-۱۸-۱)
۱۳۷	پارت نامبرهای رایج.....	(۳-۱۸-۱)
۱۳۹	قوانین اتصال گیت های منطقی.....	(۴-۱۸-۱)
۱۴۰	موارد غیر مجاز.....	(۵-۱۸-۱)
۱۴۳	(۱۹-۱) پروژه ۲۰: یک ترکیب قدرتمند.....	
۱۴۸	(۱-۱۹-۱) رابط کامپیوتر.....	
۱۵۰	(۲۰-۱) پروژه ۲۱: فیدبک.....	
۱۵۷	(۲۱-۱) پروژه ۲۲: فلیپینگ و بانس (پرش).....	
۱۵۸	(۱-۲۱-۱) نحوه عملکرد مدار.....	
۱۶۰	(۲۲-۱) پروژه ۲۳: تاس الکترونیکی.....	
۱۶۰	(۱-۲۲-۱) دیدن شمارش باینری.....	
۱۶۸	(۲۳-۱) پروژه ۲۴: آلام القایی تکمیل شده.....	
۱۷۱	(۲۴-۱) پروژه ۲۵: مغناطیس.....	
۱۷۲	(۱-۲۴-۱) یک رابطه دوطرفه.....	
۱۷۲	(۲-۲۴-۱) خود القائی.....	
۱۷۳	(۳-۲۴-۱) شماتیک کوبل.....	
۱۷۴	(۱۵-۱) پروژه ۲۶: تولید برق.....	
۱۷۷	(۲۶-۱) پروژه ۲۷: ساختمان داخلی بلندگو.....	
۱۷۸	(۱-۲۶-۱) تئوری انتقال صوت از طریق الکتریسیته و تبدیل مجدد آن به صوت.....	
۱۸۰	(۱۷-۱) پروژه ۲۸: سلف الکتریکی و خود القائی.....	
۱۸۱	(۱۸-۱) پروژه ۲۹: فیلترینگ.....	
۱۸۳	(۱-۲۸-۱) اضافه کردن آمپلی فایر.....	
۱۸۵	(۲-۲۸-۱) شبکه های کراس آور.....	
۱۸۶	(۳-۲۸-۱) شکل موج ها.....	
۱۸۸	(۱۹-۱) پروژه ۳۰: اعوجاج.....	
۱۸۸	(۱-۲۹-۱) کلیپینگ.....	
۱۹۱	(۳۰-۱) پروژه ۳۱: ساخت رادیو کریستالی.....	
۱۹۴	(۱-۳۰-۱) رادیو چگونه کار می کند؟.....	
۱۹۷	(۳۱-۱) پروژه ۳۲: ساخت روبات کوچک.....	
۱۹۷	(۱-۳۱-۱) پلاستیک نوع ABS.....	

۱۹۸	برشکاری منحنی.....	(۲-۳۱-۱)
۱۹۹	آماده کردن نقشه.....	(۳-۳۱-۱)
۱۹۹	خم کردن.....	(۴-۳۱-۱)
۲۰۰	ساخت اتصالات ۹۰ درجه.....	(۵-۳۱-۱)
۲۰۲	ساخت گاری.....	(۶-۳۱-۱)
۲۰۴	مدار الکترونیکی.....	(۷-۳۱-۱)
۲۰۶	نحوه عملکرد لیمیت سوئیچ ها.....	(۸-۳۱-۱)
۲۰۸	معرفی انواع موتورها.....	(۹-۳۱-۱)
۲۱۱	(۱) محاسبه افت ولتاژ.....	(۱۰-۳۱-۱)
۲۱۲	(۳۲) پروژه ۳۳: استپر موتور.....	(۱-۳۲-۱)
۲۱۲	بررسی استپر موتور.....	(۲-۳۲-۱)
۲۱۳	طرح سریع برای موتور.....	(۳-۳۲-۱)
۲۱۵	ساختمان داخل استپر موتور.....	(۴-۳۲-۱)
۲۱۸	کنترل سرعت.....	(۵-۳۲-۱)
۲۱۸	خودکار کردن مدار.....	(۶-۳۲-۱)
۲۲۰	پروژه ۳۴: نرم افزار.....	(۷-۳۲-۱)
۲۲۲	نصب و راه اندازی نرم افزار.....	(۸-۳۲-۱)
۲۲۳	درایور کابل پروگرامر.....	(۹-۳۲-۱)
۲۲۳	نصب نرم افزار.....	(۱۰-۳۲-۱)
۲۲۴	راه اندازی سخت افزار.....	(۱۱-۳۲-۱)
۲۲۵	بررسی اتصالات.....	(۱۲-۳۲-۱)
۲۲۶	نوشتمن اولین برنامه.....	(۱۳-۳۲-۱)
۲۲۷	کد گشایی.....	(۱۴-۳۲-۱)
۲۲۸	شبیه سازی.....	(۱۵-۳۲-۱)
۲۲۸	حلقه ها.....	(۱۶-۳۲-۱)
۲۲۹	پارامترهای اصلی نرم افزار PICAXE.....	(۱-۳۳-۱)
۲۳۱	(۳) پروژه ۳۵: یک مدار کاربردی با استفاده از میکرو کنترلر PICAXE.....	
۲۳۴	(۱) ویژگی های دیگر میکرو PICAXE.....	
۲۳۵	(۳۴) پروژه ۳۶: ارتقاء سیستم امنیتی.....	
۲۳۵	(۱) دریافت ورودی های کاربر.....	

Burn things out, mess things up—that's how you learn.

Make: Electronics

