




مرجع منحصر به فرد

برق صنعتی

علیرضا کشاورز باحیقت

مجید اسکوئی - حسین فلاحتی - حمید ذکایی

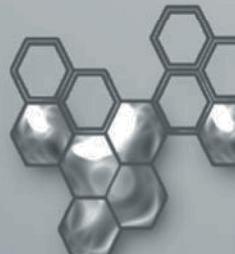

پروردگارا

کلام را با نام حضرت گشودم که امین پاری داشتم
هیچ سخایشی نیست چون تو را و هیچ تو کی بچ شیر تو نیست
پروردگارا

هیچ معروفی استوار نگردید چون بقایی حضرت
هیچ اطمینانی بچ شیر تو نیست و هیچ خیری از شیر تو نیست
و هیچ گشایشی نیست سر از ناحیه تو

پروردگارا

اگر موظفی هست تو دادی و اگر عزیزی هست تو پسندیدی
و اگر هنایی هست تو بلطی تو استه

پروردگارا

درود می فرمدم برو پایمیر بزرگت محمد مصطفی (ص)
که رسالت خویش بچ خوبی ادا کرد و حلال و حرام را
بیان داشت

نمای وزگات را پاداشت و مردم را بچ دعوه دعوه نمود
پروردگارا

از هر لذتی بچ تو پناه می بود و از هر نافرطانی از تو امین
منودارم

(دکتر محمد چشم راسف)



تقدیم به

پدر، مادر و همسر عزیزم

مجید اسکوئی

فهرست

صفحه

عنوان

(۱) فصل اول: توانایی نقشه‌کشی صنعتی عمومی ۱۷.....

۱۸.....	آشنایی با وسایل و ابزار نقشه‌کشی	(۱-۱)
۲۰.....	آشنایی با کاغذهای استاندارد نقشه‌کشی و انواع آن	(۲-۱)
۲۰.....	شناسایی اصول ترسیم خطوط، اندازه نویسی، علایم اختصاری مقاطع هندسی	(۳-۱)
۲۱.....	شناسایی اصول نقشه‌کشی پرسپکتیو یا ترسیم سه بعدی قطعات ساده	(۴-۱)
۲۱.....	شناسایی اصول ترسیم نمای مجھول قطعات ساده مکانیکی	(۵-۱)
۲۲.....	شناسایی اصول نقشه‌کشی صنعتی عمومی	(۶-۱)

(۲) فصل دوم: توانایی کار با ابزار و وسایل اندازه‌گیری در سیستم‌های متریک و اینچی ۲۳.....

۲۴.....	آشنایی با واحدهای اندازه‌گیری در سیستم‌های میلی‌متری و اینچی	(۱-۲)
۲۵.....	آشنایی با وسایل اندازه‌گیری و کاربرد آن‌ها	(۲-۲)
۳۰.....	آشنایی با وسایل علامت‌گذاری و کاربردهای آن‌ها	(۳-۲)
۳۱.....	آشنایی با اره و تیغه اره و کاربرد آن	(۴-۲)
۳۳.....	آشنایی با مفهوم سوهان کاری	(۵-۲)

(۳) فصل سوم: توانایی سوراخ‌کاری، خزینه‌کاری – حدیده‌کاری و قلاویزکاری ۳۵.....

۳۶.....	آشنایی با انواع متنه	(۱-۳)
۴۱.....	حدیده کاری	(۲-۳)

(۴) فصل چهارم: توانایی انجام انواع اتصالات در فلزکاری ۴۳.....

۴۴.....	ورق کاری	(۱-۴)
۴۴.....	قیچیکاری	(۲-۴)
۴۵.....	مکانیزم ماشینهای خمکن ساده	(۳-۴)
۴۵.....	آشنایی با پیچ و مهره	(۴-۴)
۴۶.....	آشنایی با انواع واشرها	(۵-۴)
۴۶.....	آشنایی با اشپل و خار	(۶-۴)
۴۶.....	آشنایی با آچارها	(۷-۴)
۴۸.....	آشنایی با ابزار پرج کاری	(۸-۴)
۴۸.....	آشنایی با مفهوم جوشکاری	(۹-۴)
۴۹.....	آشنایی با الکترود و انواع آن	(۱۰-۴)
۴۹.....	آشنایی با انواع دستگاههای جوشکاری برق	(۱۱-۴)

۵) فصل پنجم: توانایی شناخت و کار با ابزار برق کاری، سیم و لحیم کاری روی سیم....۵۱

۵۲.....	توانایی شناخت ابزار برق کاری	۱-۵
۵۷.....	انواع اتصالات سیمها	۲-۵
۵۹.....	لحیم کاری روی سیم های مسی	۳-۵

۶) فصل ششم: توانایی شناخت، نصب و کار با لوله ها و داکت ها۶۱

۶۲.....	آشنایی با لوله ها	۱-۶
۶۵.....	انواع ابزار آلات نیاز لوله کشی	۲-۶
۶۷.....	آشنایی با فواصل استاندارد در سیم کشی	۳-۶

۷) فصل هفتم: توانایی شناخت اصول الکتریسیته و انجام محاسبات۶۹

۷۰.....	مبانی برق	۱-۷
۷۰.....	(۱) اصول الکتریسیته ساکن	۱-۱-۷
۷۱.....	حالات های الکتریکی ماده	۲-۷
۷۱.....	آشنایی با کمیت های الکتریکی	۳-۷
۷۳.....	عوامل تأثیر گذار بر مقاومت یک هادی	۴-۷
۷۶.....	خواندن مقاومت از روی رنگ	۵-۷
۷۸.....	قوانين پایه برق	۶-۷
۷۸.....	(۱) قانون اهم	۱-۶-۷
۷۹.....	قوانين کریشهف	۲-۶-۷
۷۹.....	(۳) قانون دوم کریشهف (قانون ولتاژ L . V . K)	۳-۶-۷
۸۰.....	(۷) انواع اتصال در مقاومت ها	۷-۷
۸۰.....	(۱) اتصال سری مقاومت های اهمی	۱-۷-۷
۸۵.....	(۸) کار و توان الکتریکی	۸-۷
۸۵.....	(۲) توان الکتریکی	۲-۸-۷
۸۶.....	(۹) مغناطیس و الکترومغناطیس	۹-۷
۹۳.....	(۱۰) بوبین (سلف)	۱۰-۷
۹۴.....	(۱۱) انواع اتصالات در سلف ها	۱۱-۷
۹۴.....	(۱) اتصال سری سلف ها	۱-۱۱-۷
۹۴.....	(۲) اتصال موازی سلف ها	۲-۱۱-۷
۹۶.....	(۱۲) خازن	۱۲-۷
۹۷.....	(۲-۱۲) عوامل موثر بر ظرفیت خازن	۲-۱۲-۷
۹۸.....	(۳) نحوه خواندن ظرفیت خازن با استفاده از کدهای رنگی و یا علامت های درج شده	۳-۱۲-۷
۹۹.....	(۴-۱۲) نحوه تست خازن	۴-۱۲-۷
۱۰۰.....	(۵-۱۲) انواع اتصال در خازن	۵-۱۲-۷

۱۰۴	مدارات سه‌فاز	(۱۳-۷)
۱۰۴	الف) اتصال ستاره	(۱-۱۳-۷)
۱۰۵	ب) اتصال مثلث	(۲-۱۳-۷)

۸) فصل هشتم: توانایی شناخت و بکارگیری انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری

۱۱۰	مفهوم اندازه‌گیری	(۱-۸)
۱۱۰	انواع سنجش، خطأ، حساسیت و مشخصات دستگاه‌های اندازه‌گیری	(۲-۸)
۱۱۰	خطا در دستگاه‌های اندازه‌گیری	(۱-۲-۸)
۱۱۱	نحوه قرائت مقدار اندازه‌گیری شده	(۲-۲-۸)
۱۱۲	نحوه قرارگرفتن تجهیزات اندازه‌گیری در مدار	(۳-۸)
۱۱۲	گالوانومتر	(۳-۲-۸)
۱۱۲	ولت‌متر تک‌فاز	(۴-۲-۸)
۱۱۳	ولت‌متر سه‌فاز(خطی)	(۵-۲-۸)
۱۱۳	آمپر‌متر تک‌فاز	(۶-۲-۸)
۱۱۴	قرارگرفتن ترانس ولتاژ(VT) در شبکه تک‌فاز	(۷-۲-۸)
۱۱۴	قرارگرفتن ترانس جریان CT در شبکه تک‌فاز	(۸-۲-۸)
۱۱۵	کنتور تک‌فاز	(۹-۲-۸)
۱۱۵	کنتور سه‌فاز سه‌سیمه	(۱۰-۲-۸)
۱۱۶	کنتور سه‌فاز چهارسیمه	(۱۱-۲-۸)
۱۱۶	وات‌متر	(۱۲-۲-۸)
۱۱۷	کسینوس فی متر تک‌فاز	(۱۳-۲-۸)
۱۱۸	اهم‌متر	(۱۴-۲-۸)
۱۱۸	مولتی‌متر	(۱۵-۲-۸)
۱۱۹	میگر	(۱۶-۲-۸)
۱۲۰	وار متر	(۱۷-۲-۸)
۱۲۰	فرکانس‌متر	(۱۸-۲-۸)
۱۲۰	دستگاه نمایانگر توالی فازها	(۱۹-۲-۸)
۱۲۰	پل وتسون	(۲۰-۲-۸)

۹) فصل نهم: توانایی نقشه‌خوانی، نقشه‌کشی و نصب تجهیزات

۱۲۴	آشنایی با نقشه‌های الکتریکی و چگونگی رسم آن‌ها	(۱-۹)
۱۲۴	علام اختصاری	(۱-۱-۹)
۱۲۶	نقشه‌های مدار	(۲-۹)
۱۲۹	شماره ترمینال	(۲-۲-۹)
۱۲۹	عدد بوبین	(۳-۲-۹)

۱۳۰	رسم مدارات فرمان و قدرت.	(۳-۹)
۱۳۰	کلید تک پل.	(۴-۹)
۱۳۲	کلید دوپل.	(۵-۹)
۱۳۳	کلید تبدیل.	(۶-۹)
۱۳۳	کلید صلبی.	(۷-۹)
۱۳۴	کلید کولر.	(۸-۹)
۱۳۴	آیفون.	(۹-۹)
۱۳۵	طرز کار سیم بندی داخلی لامپ مهتابی (فلورنست).	(۱۰-۹)
۱۳۵	پریزها	(۱-۱۰-۹)
۱۳۵	پریز برق با اتصال زمین	(۲-۱۰-۹)
۱۳۶	پریز تلفن و آنتن.	(۳-۱۰-۹)
۱۳۶	انواع سر پیچ	(۴-۱۰-۹)
۱۳۶	لامپ‌ها	(۵-۱۰-۹)
۱۳۶	لامپ رشته‌ای	(۱۱-۹)
۱۳۷	لامپ‌های فلورنست معمولی	(۱-۱۱-۹)
۱۳۷	فتوصیل	(۲-۱۱-۹)
۱۳۸	دیمر	(۳-۱۱-۹)
۱۳۸	انواع سیم کشی	(۱۲-۹)

۱۰) فصل دهم: توانایی نسب و سیم‌کشی و سایل حفاظتی مدارات الکتریکی ۱۴۱

۱۴۲	حفاظت الکتریکی	(۱-۱۰)
۱۴۳	حفات ولتاژ کم	(۲-۱۰)
۱۴۳	حفاظت توسط عایق کاری	(۳-۱۰)
۱۴۳	حفاظت توسط ترانس ایزوله	(۴-۱۰)
۱۴۳	حفاظت توسط ارت	(۵-۱۰)
۱۴۳	سیستم حفاظت نول	(۶-۱۰)
۱۴۴	حفاظت توسط کلید اتصالی جریان(FI)	(۷-۱۰)
۱۴۴	حفاظت توسط کلید ولتاژ FU	(۸-۱۰)

۱۱) فصل یازدهم: کابل و سیم ۱۴۵

۱۴۶	تعريف کابل	(۱-۱۱)
۱۴۶	ساختمان کابل‌ها	(۲-۱۱)
۱۴۷	۲-۲-۱۱) عایق کابل‌ها	
۱۴۸	غلاف کابل	(۳-۱۱)
۱۴۹	عوامل موثر در انتخاب نوع کابل‌ها	(۴-۱۱)

۱۴۹.....	(۱-۴-۱۱) محاسبهی سطح مقطع کابل‌ها
۱۵۰.....	(۵-۱۱) کاربرد کابل‌ها
۱۵۰.....	(۶-۱۱) طریقه شناسایی کابل(طبق استاندارد VDE آلمان)
۱۵۱.....	(۷-۶-۱۱) شناسایی کابل‌ها
۱۵۲.....	(۷-۱۱) کابل‌کشی
۱۵۳.....	(۸-۷-۱۱) خواباندن کابل‌ها در زمین
۱۵۴.....	(۸-۱۱) اتصال کابل به مدار
۱۵۶.....	(۱-۸-۱۱) نکات مهم در مورد کابل‌کشی
۱۵۷.....	(۹-۱۱) بربiden و لخت‌کردن کابل‌ها
۱۵۸.....	(۱۰-۱۱) تعیین محل عیب در یک کابل

(۱۲) فصل دوازدهم: توانایی شناخت و بررسی عملکرد ترانسفورماتورها

۱۶۰.....	(۱-۱۲) ترانسفورماتور(TRANSFORMER)
۱۶۰.....	(۱-۱-۱۲) ساختمان ترانس
۱۶۰.....	(۲-۱-۱۲) نحوه کار ترانسفورماتور
۱۶۱.....	(۳-۱-۱۲) اصول پایه‌ای ترانسفورماتور
۱۶۴.....	(۲-۱۲) تلفات ترانس
۱۶۴.....	(۲-۲-۱۲) اتو ترانسفورماتور
۱۶۵.....	(۳-۲-۱۲) ترانسفورماتور چند فازه
۱۶۶.....	(۳-۱۲) پلاک ترانسفورماتور

(۱۳) فصل سیزدهم: توانایی شناخت و بررسی عملکرد موتورهای سه‌فاز

۱۶۸.....	(۱-۱۳) تقسیم‌بندی موتورهای الکتریکی
۱۶۸.....	(۲-۱۳) موتورهای الکتریکی جریان متناوب
۱۶۹.....	(۳-۱۳) موتورهای سه‌فاز سنکرون(برابر)
۱۶۹.....	(۴-۱۳) موتورهای آسنکرون(نا‌برابر)
۱۶۹.....	(۵-۱۳) موتور آسنکرون با روتور سیم‌پیچی
۱۷۱.....	(۱-۵-۱۳) تغییر جهت موتور سه‌فاز
۱۷۱.....	(۲-۵-۱۳) سرعت میدان استاتور
۱۷۲.....	(۶-۱۳) روش‌های راهاندازی موتورهای القائی سه‌فاز
۱۷۳.....	(۱-۶-۱۳) قرار دادن مقاومت در مسیر روتور
۱۷۳.....	(۲-۶-۱۳) قرار دادن مقاومت در مسیر استاتور
۱۷۳.....	(۳-۶-۱۳) کاهش ولتاژ توسط اتو ترانس
۱۷۴.....	(۴-۶-۱۳) روش راهاندازی ستاره - مثلث
۱۷۵.....	(۷-۱۳) نحوه تست سالم بودن موتور سه‌فاز

۱۷۵.....	کنترل سرعت موتورهای القایی سهفاز	(۸-۱۳)
۱۷۵.....	کنترل سرعت از طریق افزایش ولتاژ	(۱-۸-۱۳)
۱۷۵.....	کنترل سرعت از طریق تغییر فرکانس	(۲-۸-۱۳)
۱۷۶.....	کنترل سرعت از طریق تنظیم همزمان ولتاژ و فرکانس	(۳-۸-۱۳)
۱۷۶.....	کنترل دور از طریق تعداد قطبها	(۴-۸-۱۳)
۱۷۷.....	آشنایی با الکتروموتورهای تک فاز	(۹-۱۳)
۱۷۸.....	موتورهای القایی تک فاز	(۱-۹-۱۳)
۱۷۸.....	موتور القایی تک فاز با فاز شکسته	(۲-۹-۱۳)
۱۷۹.....	موتور با راه اندازی خازنی	(۳-۹-۱۳)
۱۸۰.....	موتور با خازن دائم کار	(۴-۹-۱۳)
۱۸۱.....	موتور تک فاز دو خازنی	(۵-۹-۱۳)
۱۸۲.....	موتور قطب چاک دار	(۶-۹-۱۳)
۱۸۲.....	موتور دفعی(رپولسیونی)	(۱۰-۱۳)
۱۸۳.....	موتور اونیورسال	(۱۱-۱۳)
۱۸۳.....	پلاک اتصال موتورهای تک فاز(تخته کلم)	(۱۲-۱۳)
۱۸۴.....	تغییر جهت گردش در موتورهای تک فاز	(۱-۱۲-۱۳)
۱۸۴.....	آشنایی با پلاک الکتروموتورهای سهفاز و جداول کاربردی موتورها	(۱۳-۱۳)
۱۸۸.....	کلاس حرارتی(CONT CLASS ISOL) یا	(۱۴-۱۳)
۱۸۸.....	طریق نصب موتور	(۱۵-۱۳)

۱۸۹ **فصل چهاردهم: تکنولوژی کارگاه برق** (۱۴)

۱۹۰.....	کلیدهای تیغه‌ای (اهرمی) و یا چاقویی	(۱-۱-۱۴)
۱۹۰.....	کلید زبانه‌ای	(۳-۱-۱۴)
۱۹۱.....	کلید محافظت موتور	(۴-۱-۱۴)
۱۹۱.....	شیسته‌ها(پوش باتن)	(۵-۱-۱۴)
۱۹۲.....	اتصال موتورهای الکتریکی سهفاز به شبکه‌ی برق با کلید قطع و وصل(On-Off)	(۶-۱-۱۴)
۱۹۳.....	تغییر جهت گردش موتورهای سهفاز توسط کلیدهای صنعتی دستی	(۷-۱-۱۴)
۱۹۴.....	کنترل مدار موتور سهفاز با استفاده از کلید صنعتی دستی ستاره متلث	(۸-۱-۱۴)
۱۹۴.....	کنترل مدار موتور سهفاز دوسرعته(دالاندر) توسط کلید صنعتی دستی	(۹-۱-۱۴)
۱۹۵.....	کنتاکتورها	(۱۰-۱-۱۴)
۲۰۲.....	قطع کننده حرارتی (رله حرارتی یا بی‌متال)	(۱۱-۱-۱۴)
۲۰۴.....	لامپ سیگنال	(۲-۱۴)
۲۰۴.....	فیوزها	(۳-۱۴)
۲۰۷.....	رله‌ها	(۵-۱۴)
۲۱۰.....	کلیدهای فرمان	(۶-۱۴)

(۱۵) فصل پانزدهم: مقدمه‌ای در باره تابلو

۲۱۶.....	تعریف تابلو (۱-۱۵)
۲۱۶.....	آنواع تابلوها (۱-۱۵)
۲۱۷.....	آنواع تابلوها از لحاظ سطح ولتاژ (۲-۱-۱۵)
۲۱۸.....	اجزا اصلی تابلو (۲-۱۵)
۲۱۸.....	مقدمه‌ای بر کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف (۳-۱۵)
۲۲۱.....	مقره (۴-۱۵)
۲۲۱.....	بدنه تابلو (۵-۱۵)
۲۲۲.....	ارتباطات (۶-۱۵)
۲۲۲.....	هادی‌های مورد استفاده در تابلو (۱-۶-۱۵)
۲۲۳.....	اتصال زمین (۷-۱۵)
۲۲۳.....	درجه حفاظت تابلو IP (۸-۱۵)
۲۲۴.....	استانداردهای عمومی بدنه تابلو (۹-۱۵)
۲۲۴.....	نصب قطعات و مونتاژ تابلو (۱۰-۱۵)
۲۲۶.....	آزمون راه اندازی تابلو (۱۱-۱۵)
۲۲۶.....	آنواع تست تابلو (۱-۱۱-۱۵)

(۱۶) فصل شانزدهم: الکترونیک کاربردی

۲۲۸.....	هدایت در اجسام الکتریکی (۱-۱۶)
۲۲۸.....	افرودن ناخالصی به کریستال نیمه هادی (۲-۱۶)
۲۲۸.....	ناخالص کردن کریستال نیمه هادی با اتم پنج ظرفیتی (نیمه هادی نوع N) (۳-۱۶)
۲۲۸.....	ناخالص کردن کریستال نیمه هادی با اتم سه ظرفیتی (نیمه هادی نوع P) (۴-۱۶)
۲۲۸.....	اتصال P-N (دیوار کریستالی) (۵-۱۶)
۲۲۹.....	بایان کردن اتصال P-N (۶-۱۶)
۲۲۹.....	علامت اختصاری و شکل ظاهری دیود معمولی (۷-۱۶)
۲۳۰.....	بررسی دیود در حالت ایدهآل (۸-۱۶)
۲۳۱.....	تشخیص آند و کاتد و سالم بودن دیود به وسیله‌ی اهم‌متر (۹-۱۶)
۲۳۱.....	استفاده از اهم‌متر عقریه‌ی (۱-۹-۱۶)
۲۳۱.....	استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی (۲-۹-۱۶)
۲۳۱.....	کاربرد دیود به عنوان یکسوساز (۳-۹-۱۶)
۲۳۱.....	یک سو کننده‌ی نیم موج (۴-۹-۱۶)
۲۳۱.....	طرز کار یکسوسوکننده‌ی نیم موج (۵-۹-۱۶)
۲۳۲.....	یکسوساز تمام موج (۱۰-۹-۱۶)

۲۳۲.....	یکسو ساز تمام موج با ترانس سر وسط.....	(۱-۱-۱۶)
۲۳۳.....	یکسو ساز تمام موج پل دیود.....	(۲-۱-۱۶)
۲۳۴.....	حد اکثر ولتاژ معکوس دو سر هر دیود (PIV).....	(۱۱-۱۶)
۲۳۴.....	بدست آوردن میزان ولتاژ متوسط(AVG) و مقدار موثر(RMS) در برخی از شکل موجها.....	(۱۲-۱۶)
۲۳۴.....	دیود زنر.....	(۱۳-۱۶)
۲۳۵.....	آی‌سی‌های رگولاتور.....	(۱۴-۱۶)
۲۳۵.....	دیود نور دهنده LED.....	(۱۵-۱۶)
۲۳۵.....	ساختمان ترانزیستور BJT.....	(۱۶-۱۶)
۲۳۶.....	نمای مداری و معادل دیودی ترانزیستور.....	(۱۷-۱۶)
۲۳۷.....	تعیین پایه‌ها و نوع ترانزیستور به کمک اهم‌متر.....	(۱۸-۱۶)
۲۳۷.....	استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی (۱-۱۸-۱۶)	
۲۳۷.....	کاربرد ترانزیستور.....	(۱۹-۱۶)
۲۳۷.....	تریستور(SCR).....	(۲۰-۱۶)
۲۳۹.....	دیاک.....	(۲۳-۱۶)
۲۴۰.....	فرق بین تریستور و تراپاک.....	(۲۵-۱۶)

۱۷) فصل هفدهم: توانایی شناخت و بررسی عملکرد مدارهای منطقی

۲۴۲.....	سیستم‌های آنالوگ و دیجیتال.....	(۱-۱۷)
۲۴۲.....	سیستم آنالوگ.....	(۱-۱-۱۷)
۲۴۲.....	سیستم دیجیتال.....	(۲-۱-۱۷)
۲۴۳.....	گیت‌های منطقی(دروازه‌های منطقی).....	(۳-۱۷)
۲۴۵.....	گیت‌های منطقی ترکیبی.....	(۴-۱۷)

۱۸) فصل هجدهم: توانایی شناخت PLC و برنامه‌ریزی LOGO

۲۵۰.....	مینی پی‌ال‌سی LOGO.....	(۱-۱۸)
۲۵۰.....	ماژول اصلی.....	(۲-۱۸)
۲۵۱.....	ادوات جانبی.....	(۳-۱۸)
۲۵۱.....	کارت‌های افزایشی (۱-۳-۱۸)	
۲۵۲.....	ماژول تغذیه.....	(۴-۱۸)
۲۵۲.....	قطعات جانبی (۵-۱۸)	
۲۵۲.....	معرفی برنامه نویسی به روشن بلوکی FBD (۶-۱۸)	
۲۵۳.....	معرفی دستورات پایه برنامه‌نویسی (Basic Function) (۱-۶-۱۸)	
۲۵۳.....	ورودی دیجیتال (DIGITAL INPUT) (۲-۶-۱۸)	
۲۵۴.....	خروجی (Q) (۳-۶-۱۸)	
۲۵۴.....	AND (۴-۶-۱۸)	

۲۵۵	NAND	(۵-۶-۱۸)
۲۵۵	OR	(۶-۶-۱۸)
۲۵۵	NOR	(۷-۶-۱۸)
۲۵۶	XOR	(۸-۶-۱۸)
۲۵۶	NOT	(۹-۶-۱۸)
۲۵۶	نرم افزار	(۷-۱۸)
۲۶۰	تعیین نحوه نمایش برنامه نوشته شده در LOGO SOFTWARE	(۸-۱۸)
۲۶۱	تست و شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار	(۹-۱۸)
۲۶۴	منتقل کردن برنامه به LOGO	(۱۰-۱۸)
۲۶۵	دستورات پیشرفته برنامه نویسی (SPECIAL FUNCTION)	(۱۱-۱۸)
۲۶۷	برنامه نویسی بر روی LOGO	(۱۲-۱۸)
۲۶۸	قوانین مهم برای برنامه نویسی	(۱۳-۱۸)
۲۶۹	نحوه برنامه نویسی	(۱۴-۱۸)

(۱۹) فصل نوزدهم: معرفی مدارات برق صنعتی و تقسیم آن‌ها در LOGO

۲۷۴	طراحی و تشریح راهاندازی یک موتور از یک نقطه به صورت لحظه‌ای	(۱-۱-۱۹)
۲۷۶	طراحی و تشریح راهاندازی یک موتور از یک نقطه به صورت دائم	(۲-۱-۱۹)
۲۷۸	طراحی و تشریح راهاندازی یک موتور به صورت دائم بیش از یک نقطه	(۳-۱-۱۹)
۲۸۰	طراحی و تشریح راهاندازی یک الکتروموتور به صورت لحظه‌ای و دائم	(۴-۱-۱۹)
۲۸۱	طراحی و تشریح راهاندازی الکتروموتور به صورت لحظه‌ای و دائم کنترل از دو نقطه	(۵-۱-۱۹)
۲۸۲	طراحی و تشریح راهاندازی دو الکتروموتور به صورت یکی پس از دیگری	(۶-۱-۱۹)
۲۸۳	مدار فرمان راهاندازی به صورت یکی پس از دیگری کنترل از یک نقطه اتوماتیک	(۷-۱-۱۹)
۲۸۵	طراحی و تشریح راهاندازی دو الکتروموتور به صورت یکی بجای دیگری	(۸-۱-۱۹)
۲۸۷	مدار فرمان راهاندازی به صورت یکی بجای دیگری کنترل از دو نقطه	(۹-۱-۱۹)
۲۸۹	مدار فرمان راهاندازی به صورت یکی بجای دیگری کنترل از یک نقطه اتوماتیک	(۱۰-۱-۱۹)
۲۹۱	طراحی و تشریح راهاندازی یک الکتروموتور سه‌فاز به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد با حفاظت کامل و عملکرد کنند	(۱۱-۱-۱۹)
۲۹۳	راهاندازی یک الکتروموتور سه‌فاز به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد قطع سریع	(۱۲-۱-۱۹)
۲۹۵	مدار فرمان چپ‌گرد راست‌گرد لحظه‌ای - دائم	(۱۳-۱-۱۹)
۲۹۷	طراحی و تشریح راهاندازی یک الکتروموتور سه‌فاز به صورت ستاره مثلث دستی	(۱۴-۱-۱۹)
۲۹۹	طراحی و تشریح موتور سه‌فاز به صورت ستاره مثلث اتوماتیک (همراه با تایмер)	(۱۵-۱-۱۹)
۳۰۱	تحلیل مدار الکتروموتور سه‌فاز به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد ستاره مثلث	(۱۶-۱-۱۹)
۳۰۲	تحلیل مدار الکتروموتور سه‌فاز به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد ستاره مثلث دستی	(۱۷-۱-۱۹)
۳۰۳	مدار فرمان راهاندازی الکتروموتور سه‌فاز به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد ستاره مثلث اتوماتیک	(۱۸-۱-۱۹)
۳۰۴	مدار راهاندازی الکتروموتور تکفاز به صورت چپ‌گرد راست‌گرد	(۱۹-۱-۱۹)
۳۰۵	طراحی و تشریح مدار الکتروموتور سه‌فاز دالندر (موتورهای دوسرعته)	(۲۰-۱-۱۹)

(۲۰) فصل بیستم: توانایی بکارگیری ضوابط اینمنی و بهداشت کار

۳۰۸	عوامل موثر در محیط کار	(۱-۲۰)
۳۱۰	اینمنی در برق	(۲-۲۰)