



مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق

مولفین: علیرضا کشاورز باحقیقت

محمد مقاری

عباس مقدسی





سهاپویش

کشاورز باحققت، علیرضا - ۱۳۶۵	: سرشناسه
مرجع منحصر به فرد مونتاژ و نصب تابلوهای برق مطابق استاندارد آموزش	: عنوان و نام
سازمان قوه و حرفه اي و شاخه کار دانش گاه/ مؤلفين عليرضا كشاورز، محمد	: پيداوار
مقارى عيال مقدسى.	: مشخصات نشر
تهران: سها پویش، ۱۴۰۱.	: مشخصات ظاهرى
۳۲۰ ص: مصور، جدول.	: شابک
۹۷۸-۶۲۲-۹۲۸۴۹-۱-۹:	: وضعیت
فنيا:	: فهرست نویسي
كتابنامه: ص. ۳۱۸.	: يادداشت
برق -- سيمكاني	: موضوع
Electric wiring	
برق -- كابلها -- نصب	
Electric cables -- Installation	
تابلوهای فرمان	
Control boards (Electrical engineering)	
مقارى، محمد، ۱۳۶۱	: شناسه افزوده
مقسى، عباس، ۱۳۶۲	: شناسه افزوده
TK۲۲۰۱	: رده بندی گذگره
۶۲۱/۳۱۹۲	: رده بندی ديوبي
۹۰۲۵۳۶۴	: شماره
فنيا:	: کتابخانسي ملي
	: اطلاعات
	: رکورد
	: کتابخانسي

همراه: ۰۹۳۵۱۲۶۱۴۱۹

تلفن: ۶۵۶۹۸۸۱-۳

عنوان کتاب.....	مرجع منحصر به فرد مونتاژ کار و نصب تابلوهای برق
مؤلفين:.....	عليرضا کشاورز، محمد مقارى، عباس مقدسى
ناشر.....	سهاپویش
نویت چاپ.....	اول
سال چاپ.....	۱۴۰۲
تیراژ.....	۱۰۰
قيمت.....	۱۹۵۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۲۸۴۹-۱-۹

sohapub
@soha_pub



فروشگاه آنلاین: www.sohadanesh.com

این اثر مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ می باشد.

پروپرتو

کلام را با نام حشرت گشودم که امید یاری داشتم
نه سایشی نیست چز تو را و نه تو کلی ب شیر تو نیست
پروپرتو

نه هرفتنی استوار نگرد چز ب تایین حشرت
نه اطمینانی ب شیر تو نیست و نه خیری از شیر تو نیست
و نه گشایشی نیست مگر از ناحیه نه
پروپرتو

اگر نهشیستی دست تو دادی و اگر عزتی دست تو پشتیزی
و اگر دلایلی دست تو لطف تو است
پروپرتو

درودی فرستم ب پایان بر بزرگت محمد مصطفی (ص)
که رسالت خوبی ب خوبی ادا کرد و طلاق و حراثت را
بیان داشت

نماز و زکات را پاک آشئ و مردم را ب دین و ادب آموزد
پروپرتو

از هر نیزشی ب تبر می بخواه و از هر ناگرمانی از تو امید
شودارم

(دکتر محمد چهار و اصف)

فهرست

۱۱ فصل اول: توانایی نقشه‌کشی صنعتی عمومی.....	(۱)
۱۱ آشنایی با وسایل و ابزار نقشه‌کشی.....	(۱-۱)
۱۵ آشنایی با کاغذهای استاندارد نقشه‌کشی و انواع آن.....	(۲-۱)
۱۷ شناسایی اصول ترسیم خطوط، اندازه نویسی، علایم اختصاری مقاطع هندسی.....	(۳-۱)
۱۸ شناسایی اصول نقشه‌کشی پرسپکتیو یا ترسیم سه بعدی قطعات ساده	(۴-۱)
۲۰ شناسایی اصول ترسیم نمای مجھول قطعات ساده مکانیکی(ایزومتریک).....	(۵-۱)
۲۱ شناسایی اصول نقشه‌کشی صنعتی عمومی.....	(۶-۱)
۲۳ فصل دوم: توانایی کار با ابزار و وسایل اندازه گیری در سیستم های میلی متری و اینچی	(۲)
۲۳ آشنایی با واحدهای اندازه گیری در سیستم های میلی متری و اینچی	(۱-۲)
۲۴ آشنایی با میز کار و انواع گیره.....	(۲-۲)
۲۵ آشنایی با وسایل اندازه گیری و کاربرد آن ها.....	(۳-۲)
۳۰ آشنایی با وسایل علامت گذاری و کاربردهای آن ها	(۴-۲)
۳۱ اصول سنگ زنی.....	(۵-۲)
۳۳ فصل سوم: توانایی اره کاری و سوهانکاری	(۳)
۳۳ آشنایی با اره و تیغه اره و کاربرد آن	(۱-۳)
۳۷ فصل چهارم: توانایی سوهانکاری روی قطعه کار فلزی و چوبی.....	(۴)
۳۷ آشنایی با مفهوم سوهان کاری	(۱-۴)
۳۸ آشنایی با انواع آج سوهان	(۲-۴)
۳۹ عملیات سوهان کاری بر روی قطعه	(۳-۴)
۴۱ فصل پنجم: توانایی سوراخ کاری و خزینه کاری - حدیده کاری و قلاویز کاری.....	(۵)
۴۱ آشنایی با انواع مته و گرد بر فلزی	(۱-۵)
۴۳ ماشین مته(دریل).....	(۳-۵)
۴۴ بستن مته	(۴-۵)
۴۶ برقو کاری	(۵-۵)
۴۷ آشنایی با انواع دستگاه پانچ دستی	(۶-۵)
۴۷ حدیده کاری	(۷-۵)
۴۹ قلاویز	(۸-۵)

۵۱	فصل ششم: توانایی برشکاری و خم کاری روی ورقه های فلزی.....	(۶)
۵۱	ورق کاری.....	(۱-۶)
۵۱	خم کاری.....	(۲-۶)
۵۲	mekanizm ماشین های خم کن ساده.....	(۳-۶)
۵۳	قیچی کاری.....	(۴-۶)
۵۵	فصل هفتم: توانایی انجام انواع اتصالات در فلز کاری.....	(۷)
۵۵	اتصالات.....	(۱-۷)
۵۵	آشنایی با پیچ و مهره.....	(۱-۱-۷)
۵۶	آشنایی با انواع واشرها.....	(۲-۱-۷)
۵۷	آشنایی با اشپیل و خار.....	(۳-۱-۷)
۵۸	آشنایی با آچارها.....	(۴-۱-۷)
۶۰	اتصالات دائم یا جدانشدنی.....	(۲-۷)
۶۰	آشنایی با ابزار پرج کاری.....	(۱-۲-۷)
۶۲	آشنایی با مفهوم جوشکاری.....	(۲-۲-۷)
۶۲	انواع جوشکاری.....	(۳-۷)
۶۳	آشنایی با الکترود و انواع آن.....	(۴-۷)
۶۵	آشنایی با انواع دستگاه های جوشکاری برق.....	(۵-۷)
۶۹	فصل هشتم: توانایی شناخت و کار با ابزار برق کاری و سیم.....	(۸)
۶۹	توانایی شناخت و کار با ابزار برق کاری و سیم.....	(۱-۸)
۷۳	آشنایی با انواع سیم، ساختمان و کاربرد آنها.....	(۲-۸)
۷۴	انواع سیمها.....	(۳-۸)
۷۶	کابل کواکسیال.....	(۴-۸)
۷۷	تعریف کابل.....	(۵-۸)
۷۷	ساختمان کابلها.....	(۱-۵-۸)
۷۷	هادی کابلها.....	(۲-۵-۸)
۷۸	عایق کابلها.....	(۳-۵-۸)
۷۹	انواع اتصالات سیمها.....	(۴-۸)
۷۹	انواع اتصالات سیمها.....	(۱-۶-۸)
۸۲	اتصالات فیشی(سر سیمی).....	(۲-۶-۸)
۸۳	معرفی وسایل مورد نیاز سیم کشی.....	(۷-۸)
۸۷	فصل نهم: توانایی لحیم کاری روی سیم های مسی	(۹)
۸۷	لحیم کاری روی سیم های مسی.....	(۱-۹)
۸۸	هویه	(۲-۹)

۹۱	مراحل لحیم کاری.....	(۳-۹)
۹۳	فصل دهم: توانایی شناخت الکتریسیته.....	(۱۰)
۹۳	آشنایی با تاریخچه پیدایش برق.....	(۱-۱)
۹۵	ساختمان ماده.....	(۱-۱-۱۰)
۹۶	آشنایی با هدایت الکتریکی مواد.....	(۲-۱-۰)
۹۷	آشنایی با روش‌های تولید الکتریسیته (جاری).....	(۳-۱-۰)
۱۰۰	آشنایی با کمیت‌های الکتریکی.....	(۵-۱-۰)
۱۰۳	عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی.....	(۶-۱-۰)
۱۰۴	پیشوندهای واحدهای اندازه‌گیری	(۷-۱-۰)
۱۰۶	اثر حرارت بر مقاومت.....	(۸-۱-۰)
۱۰۷	فصل یازدهم: توانایی شناخت مدار الکتریکی و اجزای آن.....	(۱۱)
۱۰۷	آشنایی با مدار الکتریکی و اجزای آن.....	(۱-۱۱)
۱۰۹	آشنایی با کلید.....	(۲-۱-۱)
۱۰۹	آشنایی با منابع جریان مستقیم.....	(۳-۱۱)
۱۱۰	شكل موج سینوسی.....	(۴-۱۱)
۱۱۱	نحوه تولید جریان متناوب	(۵-۱۱)
۱۱۱	آشنایی با مشخصات جریان متناوب	(۶-۱۱)
۱۱۷	فصل دوازدهم: توانایی شناخت کار و توان الکتریکی.....	(۱۲)
۱۱۷	(۱) کار الکتریکی	۱۱۷
۱۱۸	(۲-۱-۱۲) توان الکتریکی Power	۱۱۸
۱۲۱	(۳-۱-۱۲) محاسبه انرژی الکتریکی	۱۲۱
۱۲۳	فصل سیزدهم: توانایی شناخت مغناطیس و الکترومغناطیس	(۱۳)
۱۲۳	مغناطیس و الکترومغناطیس	(۱-۱۳)
۱۲۵	الکترومغناطیس	(۲-۱۳)
۱۲۵	آشنایی با قانون دست راست برای یک هادی جریان دار	(۳-۱۳)
۱۲۶	آشنایی با قانون دست راست برای یک سیم پیچ (SOLENOID یا بوین)	(۴-۱۳)
۱۲۷	(۱-۴-۱۳) چگالی یا تراکم خطوط نیرو (B)	۱۲۷
۱۲۷	(۲-۴-۱۳) نیروی محرکه مغناطیسی (F) یا (θ)	۱۲۷
۱۲۹	فصل چهاردهم: توانایی اندازه‌گیری ولتاژ، جریان و مقاومت.....	(۱۴)
۱۲۹	آشنایی با اندازه‌گیری ولتاژ (ولت‌متر).....	(۱-۱۴)
۱۲۹	(۱-۱-۱۴) ولت‌متر آنالوگ (عقربه‌ای).....	۱۲۹

۱۲۹	آمپرسنچ یا آمپر متر.....	(۳-۱۴)
۱۳۰	اهم متر.....	(۲-۲-۱۴)
۱۳۱	مولتی متر.....	(۳-۱۴)
۱۳۳	فصل پانزدهم: توانایی شناخت مقاومت‌ها.....	(۱۵)
۱۳۳	مقاومت (RESISTOR).....	(۱-۱۵)
۱۳۳	ساختمان مقاومت.....	(۳-۱۵)
۱۳۳	انواع مقاومت‌ها از نظر ساختمان.....	(۱-۲-۱۵)
۱۳۶	آشنایی با نحوه خواندن مقدار مقاومت.....	(۴-۱۵)
۱۳۸	رئوستا و پتانسیومتر.....	(۵-۱۵)
۱۳۹	فصل شانزدهم: توانایی شناخت خازن‌ها.....	(۱۶)
۱۳۹	خازن (CAPACITOR).....	(۱-۱۶)
۱۳۹	ظرفیت خازن.....	(۱-۱-۱۶)
۱۴۰	عوامل موثر بر ظرفیت خازن.....	(۲-۱-۱۶)
۱۴۱	نحوه خواندن ظرفیت خازن با استفاده از کدهای رنگی و یا علامت‌های درج شده.....	(۳-۱-۱۶)
۱۴۳	نحوه تست خازن.....	(۴-۱-۱۶)
۱۴۴	تقسیم‌بندی خازن‌ها.....	(۴-۱-۱۶)
۱۴۵	شارژ خازن.....	(۳-۱۶)
۱۴۶	دشارژ خازن در یک مدار DC.....	(۱-۳-۱۶)
۱۴۶	انرژی ذخیره شده در خازن.....	(۴-۱۶)
۱۴۷	عیب یابی خازن‌ها.....	(۵-۱۶)
۱۴۸	خازن در مدارهای متناوب (برق شهر).....	(۶-۱۶)
۱۴۹	فصل هفدهم: توان شناخت سلف‌ها.....	(۱۷)
۱۴۹	بوین (سلف - سیم پیچ) یا الفاگر.....	(۱-۱۷)
۱۵۰	عوامل موثر در ضربی خودالقا (اندوکتانس).....	(۲-۱۷)
۱۵۱	خصوصیات سلف در جریان متناوب.....	(۳-۱۷)
۱۵۱	سلف در جریان DC.....	(۵-۱۷)
۱۵۲	انرژی ذخیره شده در سلف.....	(۶-۱۷)
۱۵۲	سلف در جریان DC.....	(۷-۱۷)
۱۵۳	فصل هجدهم: توانایی بررسی اتصال‌های سری و موازی مقاومت‌ها، پیل‌ها، سلف و خازن.....	(۱۸)
۱۵۳	قانون اهم.....	(۱-۱۸)
۱۵۴	قوانين کریشهف.....	(۲-۱۸)
۱۵۶	انواع اتصال در مقاومت‌ها.....	(۳-۱۸)

۱۵۶	اتصال سری مقاومت‌های اهمی.....	(۱-۳-۱۸)
۱۵۷	اتصال موازی مقاومت‌های اهمی.....	(۴-۱۸)
۱۵۹	اتصال مختلط(سری موازی).....	(۵-۱۸)
۱۶۰	اتصال ستاره مثلث مقاومت‌ها.....	(۱-۵-۱۸)
۱۶۱	انواع اتصالات در باتری‌ها.....	(۶-۱۸)
۱۶۲	انواع اتصالات در سلف‌ها.....	(۷-۱۸)
۱۶۲	اتصال سری سلف‌ها.....	(۱-۷-۱۸)
۱۶۳	اتصال موازی سلف‌ها.....	(۲-۷-۱۸)
۱۶۴	انواع اتصال در خازن.....	(۸-۱۸)
۱۶۷	فصل نوزدهم: توانایی شناخت و بررسی روابط ولتاژ، جریان و توان در مدارهای جریان متناوب	(۱۹)
۱۶۷	مدار R-L.....	(۱-۱۹)
۱۷۱	مدارهای R-C.....	(۳-۱۹)
۱۷۳	مدارهای L-C.....	(۳-۱۹)
۱۷۵	مدارهای مقاومت، سلف، خازن در جریان متناوب (R- L- C).....	(۴-۱۹)
۱۸۰	مقایسه مدار اهمی، سلفی و خازنی خالص.....	(۵-۱۹)
۱۸۰	آشنایی با انواع توان در جریان متناوب.....	(۶-۱۹)
۱۸۳	فصل بیستم: توانایی شناخت مدارهای سه‌فاز	(۲۰)
۱۸۳	مولد سه فاز.....	(۱-۲۰)
۱۸۴	مدارات سه‌فاز.....	(۲-۲۰)
۱۸۴	(الف) اتصال ستاره.....	(۱-۲-۲۰)
۱۸۵	(ب) اتصال مثلث(یا دلتا).....	(۲-۲-۲۰)
۱۸۸	محاسبه توان‌ها اکتیو(مفید)- راکتیو(غیرمفید)- ظاهری سه فاز متعادل در دو حالت خطی، فازی و تکفارز ..	(۳-۲-۰)
۱۹۱	فصل بیست و یکم: توانایی شناخت ترانسفورماتور.....	(۲۱)
۱۹۱	ترانسفورماتور(TRANSFORMER).....	(۱-۲۱)
۱۹۳	انواع ترانسفورماتور.....	(۳-۲۱)
۱۹۴	ترانس ایده آآل.....	(۴-۲۱)
۱۹۶	ترانسفورماتور واقعی.....	(۱-۴-۲۱)
۱۹۶	اتو ترانسفورماتور.....	(۲-۴-۲۱)
۱۹۷	ترانسفورماتور چند فازه	(۳-۴-۲۱)
۱۹۸	پلاک ترانسفورماتور.....	(۵-۲۱)
۱۹۹	فصل بیست و دوم: توانایی شناخت و بکارگیری انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی.....	(۲۲)
۱۹۹	آشنایی با انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی	(۱-۲۲)

۱۹۹	وات متر	(۱-۱-۲۲)
۲۰۰	کسینوس فی متر تک فاز.	(۲-۱-۲۲)
۲۰۱	اهم متر	(۳-۱-۲۲)
۲۰۱	مولتی متر	(۴-۱-۲۲)
۲۰۱	میگر	(۵-۱-۲۲)
۲۰۲	وار متر	(۶-۱-۲۲)
۲۰۲	فرکانس متر	(۷-۱-۲۲)
۲۰۳	دستگاه نمایانگر توالی فازها.	(۸-۱-۲۲)
۲۰۳	ترانس ولتاژ (VT)	(۹-۱-۲۲)
۲۰۴	ترانس جریان CT	(۱۰-۱-۲۲)
۲۳۳ فصل بیست و سوم: توانایی شناخت، نصب و کار با لوله‌ها و داکت‌های مورد مصرف صنعت برق ۵۰۰		
۲۰۵	انواع لوله.	(۱-۲۳)
۲۰۹	انواع ابزار آلات نیاز لوله‌کشی.	(۲-۲۳)
۲۱۱	آشنایی با ابزار و وسائل لازم در خط کشی، کنده کاری و سیم کشی	(۳-۲۳)
۲۱۲	آشنایی با فواصل استاندارد در سیم کشی.	(۴-۲۳)
۲۱۴	آشنایی با پاس داکت.	(۵-۲۳)
۲۴۴ فصل بیست و چهارم: توانایی خم کاری شینه‌های مسی و نحوه اتصال آن‌ها		
۲۱۷	ماشین آلات مورد استفاده برای تولید تابلو	(۱-۲۴)
۲۱۷	دستگاه برش (گیوتین لنگی).	(۱-۱-۲۴)
۲۱۷	پانچ هشت تنی	(۲-۱-۲۴)
۲۱۸	دریل دستی	(۳-۱-۲۴)
۲۱۸	دستگاه خم کن	(۴-۱-۲۴)
۲۱۸	دستگاه فرم دهی شمش ها	(۵-۱-۲۴)
۲۱۹	دریل ستونی	(۶-۱-۲۴)
۲۱۹	دستگاه جوش	(۷-۱-۲۴)
۲۱۹	سیستم مشعل و کوره	(۸-۱-۲۴)
۲۲۰	هادی‌های مورد استفاده در تابلو	(۲-۲۴)
۲۲۵	رنگ بندی شینه‌ها	(۳-۲۴)
۲۲۶	مشخصات شینه‌ها	(۴-۲۴)
۲۲۷	شیرینگ حرارتی	(۵-۲۴)
۲۵۵ فصل بیست و پنجم: توانایی نصب کابل‌شو، وايرشو و سرسیم		
۲۲۹	کابل‌شو	(۱-۲۵)
۲۳۰	انگشتی	(۲-۲۵)

۲۳۱	اتصالات فیشی(سر سیمی).....	(۳-۲۵
۲۳۲	موف.....	(۴-۲۵
۲۳۳	فصل بیست و ششم: توانایی شناخت تجهیزات و نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی تابلوهای برق.....	(۲۶
۲۳۴	تعريف تابلو.....	(۱-۲۶
۲۳۵	انواع تابلوها	(۲-۲۶
۲۳۶	اجزا اصلی تابلو.....	(۳-۲۶
۲۳۷	(۱) بدنه تابلو.....	(۱-۳-۲۶
۲۳۸	(۲) تجهیزات تابلو.....	(۴-۲۶
۲۳۹	(۳) کلید.....	(۱-۴-۲۶
۲۴۰	(۴) شستی‌ها(پوش‌باتن).....	(۲-۴-۲۶
۲۴۱	(۵) کنتاکتور.....	(۵-۲۶
۲۴۲	(۶) رله‌ها	(۶-۲۶
۲۴۳	(۷) لامپ سیگنال.....	(۷-۲۶
۲۴۴	(۸) حسگرهای صنعتی (SENSORIC).....	(۸-۲۶
۲۴۵	(۹) فیوز.....	(۹-۲۶
۲۴۶	(۱) مشخصات فنی فیوزها.....	(۱-۹-۲۶
۲۴۷	(۲) انواع فیوز	(۲-۹-۲۶
۲۴۸	(۳) قطع کننده حرارتی (رله حرارتی یا بی‌متال)	(۳-۹-۲۶
۲۴۹	(۴) مقره	(۱۰-۲۶
۲۵۰	(۱۱) اتصالات کابل	(۱۱-۲۶
۲۵۱	(۱) سر کابل	(۱-۱۱-۲۶
۲۵۲	(۲) مفصل‌ها	(۲-۱۱-۲۶
۲۵۳	(۳) Cad weld	(۳-۱۱-۲۶
۲۵۴	(۴) گلندر	(۴-۱۱-۲۶
۲۵۵	(۵) ترمینال	(۵-۱۱-۲۶
۲۵۶	(۱۲) اندازه‌گیرها.....	(۱۲-۲۶
۲۵۷	(۱) ترانس جریان CT	(۱-۱۲-۲۶
۲۵۸	(۲) جعبه فیوز	(۲-۱۲-۲۶
۲۵۹	(۳) اینترلاک	(۱۳-۲۶
۲۶۰	(۴) درجه حفاظت تابلو ^۱	(۱۴-۲۶
۲۶۱	(۱۵) محاسبه تجهیزات تابلو	(۱۵-۲۶
۲۶۲	(۱) کلید	(۱-۱۵-۲۶
۲۶۳	(۲) مشخصات کنتاکتورها	(۲-۱۵-۲۶
۲۶۴	(۳) مشخصات شینه‌ها	(۳-۱۵-۲۶
۲۶۵	(۴) فیوز	(۴-۱۵-۲۶

۲۵۲	مشخصات تجهیزات اندازه‌گیری	(۵-۱۵-۲۶)
۲۵۳	محاسبه سطح مقطع هادی‌ها	(۶-۱۵-۲۶)
۲۵۴	آشنایی با نقشه‌های الکتریکی و چگونگی رسم آن‌ها	(۱۶-۲۶)
۲۵۵	علام اختصاری	(۱۷-۲۶)
۲۵۸	حروف شناسایی - جدول نام گذاری وسایل الکترونیکی	(۱-۱۷-۲۶)
۲۵۸	نقشه‌های شماتیکی	(۲-۱۷-۲۶)
۲۵۹	ترسیم یکقطبی	(۳-۱۷-۲۶)
۲۶۰	ترسیم چندقطبی	(۴-۱۷-۲۶)
۲۶۱	نقشه مسیر جریان	(۵-۱۷-۲۶)
۲۶۱	نقشه سیم کشی(نقشه خارجی)	(۶-۱۷-۲۶)
۲۶۲	نقشه‌های گرافیکی	(۷-۱۷-۲۶)
۲۶۲	نقشه مونتاژ	(۸-۱۷-۲۶)
۲۶۲	نقشه ترمینال‌ها	(۹-۱۷-۲۶)
۲۶۳	نقشه عملیاتی	(۱۰-۱۷-۲۶)
۲۶۴	شمای گرافیکی	(۱۱-۱۷-۲۶)
۲۶۴	نکاتی مربوط به ترسیم نقشه‌های مدار فرمان	(۱۸-۲۶)
۲۶۷	رسم مدارات فرمان و قدرت	(۱۹-۲۶)
۲۶۸	طرز کار مدار تمام اتوماتیک جرثقیل سقفی	(۲۰-۲۶)
۲۷۰	مدار تمام اتوماتیک جرثقیل سقفی به همراه ترمز مغناطیسی	(۲۱-۲۶)
۲۷۱	فصل بیست و هفتم: توانایی نصب تجهیزات و راهاندازی تابلوهای برق	(۲۷)
۲۷۱	استانداردهای مورد نیاز برای برخی از قطعات بکار برده شده در تابلوها	(۱-۲۷)
۲۷۱	استانداردهای عمومی بدنی تابلو	(۱-۱-۲۷)
۲۷۱	استانداردهای کلید قدرت	(۲-۱-۲۷)
۲۷۲	شینه‌ها و اتصالات	(۳-۱-۲۷)
۲۷۳	سیم کشی در ترانسفورماتور	(۴-۱-۲۷)
۲۷۳	نصب قطعات تابلو	(۴-۲-۲۷)
۲۷۴	آزمون راه اندازی تابلو	(۳-۳-۲۷)
۲۷۵	تعمیر و نگهداری تابلو	(۴-۳-۲۷)
۲۷۶	آزمایش نحوه عملکرد	(۵-۳-۲۷)
۲۷۶	تهویه	(۱-۵-۲۷)
۲۷۷	تجهیزات گرمایزا و روشنایی	(۲-۵-۲۷)
۲۷۷	اتمام تعمیر و نگهداری	(۳-۵-۲۷)
۲۷۷	تجهیزات خاموش کردن آتش	(۴-۵-۲۷)
۲۷۷	کمک‌های اولیه	(۵-۵-۲۷)
۲۷۷	برچسب‌ها و دستورالعمل‌ها	(۶-۵-۲۷)

۲۷۸	اقدامات حفاظتی و عایقی قبل از شروع بکار.....	(۷-۵-۲۷)
۲۷۹	مشخصات مونتاژ و تجهیز تابلو.....	(۶-۲۷)
۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱	فصل بیست و هشتم: توانایی نصب خازن‌های اصلاح ضریب قدرت و سیم‌کشی آن‌ها در تابلوهای برق معرفی تابلو خازن و اجزای آن..... اصلاح ضریب قدرت..... انواع اصلاح ضریب قدرت..... نحوه انتخاب پله‌های خازن..... تعیین محل مناسب خازن‌ها و انتخاب نوع آن‌ها..... فصل بیست و نهم: تابلوهای برق ساختمان..... معرفی تابلو ساختمان و انواع آن..... تابلو تقسیم واحد..... تابلوی عمومی..... تابلو اصلی.....	(۲۸) (۱-۲۸) (۲-۲۸) (۳-۲۸) (۴-۲۸) (۵-۲۸) (۲۹) (۱-۲۹) (۱-۱-۲۹) (۲-۱-۲۹) (۳-۱-۲۹)
۳۰۵	فصل سی‌ام: توانایی نصب تجهیزات، سیم‌کشی و شینه‌بندی تابلو توزیع	(۳۰)
۳۰۵	تابلو توزیع و محاسبات آن	(۱-۳۰)
۳۰۶	انواع کلیدهای اتوماتیک	(۱-۱-۳۰)
۳۰۶	کلید فیوز	(۲-۱-۳۰)
۳۰۶	محاسبه آمپر فیوزهای کلید	(۳-۱-۳۰)
۳۰۷	نحوه انتخاب کلید اتوماتیک	(۴-۱-۳۰)
۳۰۸	تنظیم رله مغناطیسی کلید اتوماتیک	(۵-۱-۳۰)
۳۰۸	نحوه انتخاب کنترکتور	(۶-۱-۳۰)
۳۰۹	فتول	(۷-۱-۳۰)
۳۰۹	محاسبه کابل‌های ورودی و خروجی از تابلو توزیع	(۸-۱-۳۰)
۳۱۰	محاسبه سطح مقطع شمش‌های تابلو توزیع	(۹-۱-۳۰)
۳۱۱	فصل سی و یکم: توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار	(۳۱)
۳۱۱	عوامل موثر در محیط کار.....	(۱-۳۱)
۳۱۲	اصول پیشگیری از حوادث	(۱-۱-۳۱)
۳۱۲	عوامل ایجاد برق گرفتگی.....	(۲-۱-۳۱)