

آموزش منحصر به فرد


برق خودرو

مؤلف: ناصر قرایی





سرشناسه : قرائی، ناصر، ۱۳۴۷ -
 عنوان و نام پدیدآور : برق خودرو/مؤلف قرائی؛ ویراست علمی علیرضا کشاورز باحقیقت.
 مشخصات نشر : تهران: سها پویش، ۱۴۰۱.
 مشخصات ظاهری : ۲۰۰ ص. مصور (بخشی رنگی)، جدول.
 شابک : 978-622-92849-8-8
 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
 یادداشت : بالای عنوان: آموزش منحصر به فرد.
 عنوان دیگر : آموزش منحصر به فرد برق خودرو.
 موضوع : اتومبیل ها -- تجهیزات برقی -- نگهداری و تعمیر Automobiles -- Electric equipment -- Maintenance and repair
 شناسه افزوده : کشاورز باحقیقت، علیرضا، ۱۳۶۵ - ، ویراستار
 رده بندی کنگره : ۵/۲۷۲۱L
 رده بندی دیویی : ۲۵۳۹/۶۳۹
 شماره کتابشناسی ملی : ۶۰۲۳۲۹۰
 اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

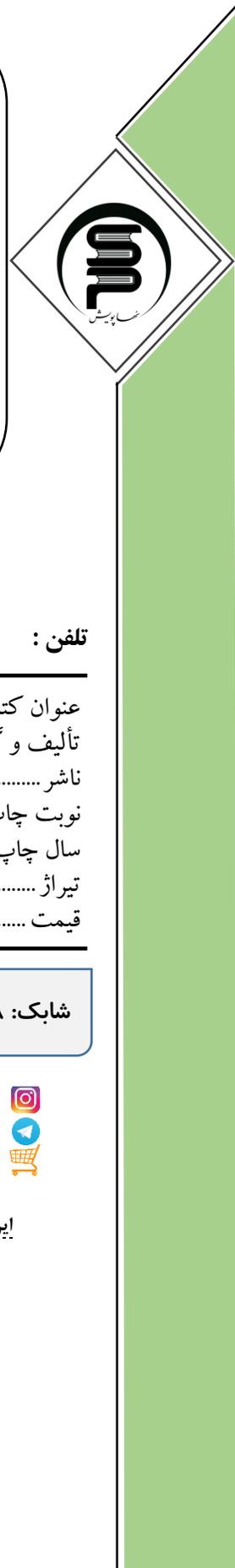

تلفن : ۳-۶۶۵۶۹۸۸۱-۳ همراه : ۰۹۳۵۱۲۶۱۴۱۹

عنوان کتاب..... آموزش منحصر به فرد برق خودرو
 تألیف و گردآوری..... ناصر قرائی
 ناشر..... سها پویش
 نوبت چاپ..... اول
 سال چاپ..... ۱۴۰۱
 تیراژ..... ۱۰۰۰ نسخه
 قیمت..... ۱۵۰۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۹۲۸۴۹۶۲۲-۸-۸ ISBN: 978-622-92849-8

sohapooyesh_pub
 @sohapooyesh_pub
 فروشگاه آنلاین: www.sohadanesh.com



این اثر مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ می‌باشد.



(۱) توانایی سیم کشی مدارات شارژ باتری..... ۷

- ۷ (۱-۱) سیستم شارژ خودرو.....
- ۷ (۲-۱) مدار شارژ باتری.....
- ۱۶ (۳-۱) آشنایی با ترمینال های آلترناتور.....
- ۱۷ (۴-۱) اصول سیم کشی مدار شارژ و انتخاب سر سیم ها.....
- ۱۹ (۵-۱) دستورالعمل آزمایش و عیب یابی مدار شارژ.....
- ۲۵ (۶-۱) دستورالعمل سیم کشی مدار شارژ.....

(۲) توانایی نصب، سیم کشی و راه اندازی سیستم بخاری و فن سیستم تهویه خودروها..... ۲۷

- ۲۷ (۱-۲) آشنایی با سیستم بخاری خودرو، انواع و کاربرد آنها (تهویه).....
- ۲۷ (۲-۲) بخاری.....
- ۲۹ (۱-۲-۲) اجزای بخاری.....
- ۳۰ (۲-۲-۲) دریچه های بخاری.....
- ۳۴ (۳-۲-۲) اهم های کنترل حرارت.....
- ۳۶ (۴-۲-۲) دریچه ها و اهم های کنترل تهویه بخاری خودرو.....
- ۴۰ (۳-۲) دستورالعمل بررسی و تنظیم بخاری.....
- ۴۳ (۴-۲) عیب یابی سیستم گرم کننده یا بخاری خودرو.....
- ۴۴ (۵-۲) دستورالعمل پیاده و سوار کردن بخاری.....
- ۵۰ (۶-۲) عیب یابی و رفع عیب در بخاری.....
- ۵۳ (۷-۲) سوئیچ راه انداز فن بخاری.....
- ۵۴ (۸-۲) دستورالعمل عیب یابی مدار الکتریکی فن بخاری.....
- ۵۸ (۹-۲) دستورالعمل سیم کشی مدار الکتریکی فن بخاری.....

(۳) توانایی نصب و پیاده کردن، سیم کشی مدار و راه اندازی کولر خودرو..... ۶۱

- ۶۱ (۱-۳) تهویه مطبوع.....
- ۶۲ (۲-۳) اجزای مدار سیستم تهویه مطبوع خودرو.....
- ۶۴ (۱-۲-۳) کمپرسور.....
- ۶۸ (۲-۲-۳) کندانسور.....
- ۶۹ (۳-۲-۳) خشک کن یا درایر (دریافت کننده).....
- ۷۰ (۴-۲-۳) شیر انبساط ترموستاتیک.....
- ۷۲ (۵-۲-۳) آکومولاتور- درایر.....
- ۷۲ (۶-۲-۳) اواپراتور (تبخیر کننده).....
- ۷۴ (۳-۳) سوئیچ و اهم های کنترل سیستم تهویه مطبوع.....
- ۷۶ (۴-۳) دستورالعمل بررسی، عیب یابی و تنظیم اولیه نصب و راه اندازی کولر خودرو.....
- ۷۹ (۱-۴-۳) نصب و پیاده کردن کولر خودرو.....
- ۸۱ (۵-۳) دستورالعمل آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی کولر.....



آموزش منحصر به فرد برق خودرو

- ۶-۳) دستورالعمل سیم‌کشی مدار الکتریکی کولر..... ۸۶
- ۴) توانایی پیاده، نصب و سیم‌کشی مدار الکتریکی سیستم خنک‌کاری خودروها (فن)..... ۸۹
- ۴-۱) سیستم خنک‌کاری موتور..... ۸۹
- ۴-۲) وظیفه و کاربرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور..... ۹۱
- ۴-۳) مدار الکتریکی فن و عملکرد آن..... ۹۳
- ۴-۴) دستورالعمل پیاده و سوار کردن فن و آزمایش مدار الکتریکی آن..... ۹۷
- ۴-۵) دستورالعمل سیم‌کشی مدار الکتریکی فن..... ۱۰۴
- ۵) پیاده و سوار کردن، آزمایش و تعویض قطعات آلترناتور..... ۱۰۷
- ۵-۱) مغناطیس و الکترومغناطیس..... ۱۰۷
- ۵-۲) مولدهای جریان الکتریکی در خودرو..... ۱۰۹
- ۵-۲-۱) اصول کار مولدها..... ۱۱۰
- ۵-۳) آشنایی با دیود..... ۱۱۴
- ۵-۳-۱) یکسوسازی دیود..... ۱۱۷
- ۵-۳-۲) مزایای آلترناتور نسبت به دینام..... ۱۱۸
- ۵-۴) اصول تولید جریان متناوب و یکسوسازی آن در آلترناتور..... ۱۱۹
- ۵-۵) قطعات آلترناتور..... ۱۲۱
- ۵-۵-۱) درپوشها..... ۱۲۳
- ۵-۵-۲) روتور..... ۱۲۳
- ۵-۵-۳) استاتور..... ۱۲۵
- ۵-۵-۴) کلکتور..... ۱۲۶
- ۵-۵-۵) جاروبکها..... ۱۲۷
- ۵-۵-۶) مجموعه ی دیودها..... ۱۲۷
- ۵-۶) آفتامات ترانزیستوری..... ۱۲۹
- ۵-۷) پولی و پروانه..... ۱۳۰
- ۵-۸) اصول کار آلترناتور..... ۱۳۰
- ۵-۹) دستورالعمل پیاده و سوار کردن، تفکیک، آزمایش و عیب‌یابی، تعمیر و جمع کردن قطعات آلترناتور..... ۱۳۱
- ۵-۱۰) آفتامتهای الکترونیکی (ترانزیستوری)..... ۱۵۲
- ۵-۱۰-۱) مراحل کار آفتامات ترانزیستوری..... ۱۵۵
- ۵-۱۱) بررسی و آزمایش آفتامات ترانزیستوری..... ۱۵۷
- ۶) پیاده و سوار کردن، آزمایش و تعویض قطعات و سیم‌کشی مدار راه‌انداز موتور خودرو ۱۶۰
- ۶-۱) ساختمان و اصول کار موتور استارتر..... ۱۶۰
- ۶-۲) ساختمان موتور استارتر تر..... ۱۶۳